

CARGADOR DE BATERIAS SENCILLO CASERO

SALIDA 12V 3,5A

INTERRUPTOR 1

INTERRUPTOR 2

REGLETA CONEXION

ALIMENTACION SEGUN PAIS 110 ó 220 V

TRAFO 1 FOCOS HALOGENO 110 ó 220V / 11,5v -4 A

11,5V AC

DIODOS 1N4007 ó SIMILAR

LAMPARA NEON

reparatumismo.org

TRAFO 2 FOCOS HALOGENO 110 ó 220V / 11,5v -4 A

11,5V AC

BATERIA OJO QUITAR LOS TAPONES

AC

+

AC

PUENTE RECTIFICADOR DE DIODOS

