

# Mini emisora de TV

Este circuito permite enviar una señal de TV al “aire” y captarla con una antena tradicional de “cuernos”.

Es muy útil para televisores que no tienen entrada de euroconector.

Su alcance es limitado, entre 4 y 5 metros.

Componentes:

Son los marcados en el esquema, L1 son 4 espiras de hilo de 0,3 mm sobre un soporte de 3mm de diámetro

SIF, es un “bote de frecuencia intermedia de audio de TV”, este componente puede desguazarse de una vieja TV o comprarse, es un circuito “tanque” que oscila a 5,5 Mhz.

**Aviso importante: Este circuito es solo para aplicaciones didácticas y experimentales, y para un uso particular y privado.**

**El documento es gratuito, prohibido su venta.**

