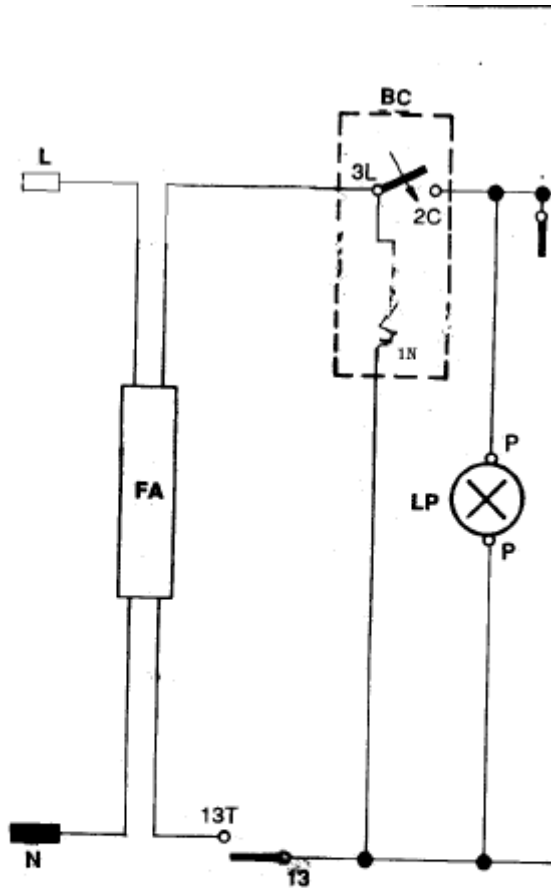


CIRCUITO DE UN BLOQUEA PUERTA DE LAVADORA

Contactos 2 – 3 se cierran dando paso de corriente al cerrar la puerta



- EV - ELECTROVALVULA
- REG - REGULADOR DE VELOCIDA
- MOT - MOTOR
- CAL - CALENTADOR
- TR - TERMOSTATO REGULABLE
- POT - POTENCIOMETRO
- BC - BLOCA PUERTA
- PRES - PRESOSTATO
- MB - MOTOBOMBA



<http://repara-tu-mismo.webeindario.com>



<http://repara-tu-mismo.webeindario.com>

Documento descargado gratuitamente de la página web

<http://repara-tu-mismo.webeindario.com> queda prohibida su publicación con ánimo de lucro, siendo necesario notificarlo previamente. El documento se ha creado para que circule libremente en Internet. **SI TE HAN COBRADO POR ESTE DOCUMENTO TE HAN ESTAFADO.**